



Technische Informatik 1

Prof. Dr. Rolf Drechsler
Christina Plump

Überblick

Teil 1: Der Rechneraufbau (Kapitel 2-5)

- Rechner im Überblick
- Pipelining
- Speicher
- Parallelverarbeitung

Teil 2: Der Funktionalitätsaufbau (Kapitel 6-12)

- Kodierung
- Grundbegriffe, Boolesche Funktionen
- Darstellungsmöglichkeiten
- **Schaltkreise, Synthese, spezielle Schaltkreise**
 - Addierer, Inkrementer
 - **Subtrahierer, Multiplizierer, ALU**



Kapitel 11: Arithmetische Schaltkreise

Addierer, Multiplexer und Inkrementer
Subtrahierer, Multiplizierer und ALU

Subtrahierer im Allgemeinen

Gegeben:

Zwei Binärzahlen $a = a_{n-1} \dots a_0$, $b = b_{n-1} \dots b_0$

Gesucht:

Schaltkreis, der Binärdarstellung s mit $\langle s \rangle = \langle a \rangle - \langle b \rangle$ berechnet.


Bemerkung:

- Wegen $-[b]_2 = [\bar{b}] + 1$, gilt $[a]_2 - [b]_2 = [a]_2 + [\bar{b}]_2 + 1$.
- Rückführung eines Subtrahierers auf einen Addierer
- Bau kombinierter Addierer/Subtrahierer Schaltkreise

Bespiel und Schaltbild eines Subtrahierers

$$[a] = [0110] = 6_{10}, \quad [b] = [0111] = 7_{10}, \quad [\bar{b}] = [1000]$$

0110	6_{10}
1000	-7_{10}
1	
1111	-1_{10}

 

Schaltbild für einen Addierer/Subtrahierer

- Erinnerung:


$$- b_i \oplus 0 = b_i$$

$$- b_i \oplus 1 = \overline{b_i}$$

- Verhalten für Belegungen von sub :

$$- sub = 0: [a]_2 + [b]_2 + 0 = [a]_2 + [b]_2$$
 
$$- sub = 1: [a]_2 + [\overline{b}]_2 + 1 = [a]_2 - [b]_2$$



Multiplizierer im Allgemeinen

Gegeben:

- Zwei Binärzahlen $a = a_{n-1} \dots a_0$, $b = b_{n-1} \dots b_0$

Gesucht:

Schaltkreis, der Binärdarstellung s mit $\langle s \rangle = \langle a \rangle \cdot \langle b \rangle$ berechnet.

Bemerkung:

- Wegen $\langle a \rangle \cdot \langle b \rangle \leq (2^{n-1} - 1) \cdot (2^{n-1} - 1) = 2^{2n} - 2^{n+1} + 1 \leq 2^{2n} - 1$, genügen $2n$ Bits für die Darstellung von s , d.h. als Ausgang des Schaltkreises.
- Da sich die Multiplikation vorzeichenbehafteter Binärzahlen auf die Multiplikation positiver Binärzahlen zurückführen lässt (Vorzeichen wird getrennt berechnet), reicht die Betrachtung positiver Binärzahlen aus.

Multiplizierer im Allgemeinen (2)

Definition (n -Bit Multiplizierer):

Ein n -Bit Multiplizierer ist ein Schaltkreis, der die folgende Boolesche Funktion $\cdot_n$ berechnet:

$$\begin{aligned} \cdot_n: \mathbb{B}^{2n} &\rightarrow \mathbb{B}^{2n} \\ (a_{n-1}, \dots, a_0, b_{n-1}, \dots, b_0) &\mapsto (p_{2n-1}, \dots, p_0), \end{aligned}$$

sodass $\langle p \rangle = \langle a \rangle \cdot \langle b \rangle$ gilt.

Beispiel:

$$6_{10} \cdot 5_{10} = (110)_2 \cdot (101)_2 = (11110)_2 = 30_{10}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 0 \quad \cdot \quad 1 \quad 0 \quad 1 \\ \hline 1 \quad 1 \quad 0 \\ 0 \quad 0 \quad 0 \\ 1 \quad 1 \quad 0 \\ \hline 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

Berechnung der Partialprodukte (Multiplikationsmatrix)

- Multiplikationsmatrix beinhaltet Partialprodukte
- Realisierung der Multiplikationsmatrix mit n^2 AND-Gattern und n^2 Konstanten 0.


$$\begin{pmatrix} pp_0 \\ pp_1 \\ \vdots \\ pp_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & a_{n-1}b_0 & a_{n-2}b_0 & \dots & a_1b_0 & a_0b_0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{n-1}b_1 & a_{n-2}b_1 & a_{n-3}b_1 & \dots & a_0b_1 & 0 \\ \vdots & & & & \vdots & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & a_{n-1}b_{n-1} & \dots & a_2b_{n-1} & a_1b_{n-1} & a_0b_{n-1} & 0 & & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Notwendig zur Berechnung der Multiplikation

- Schnelle Addition von n Partialprodukten der Länge $2n$
- Mit CLAs lösbar mit
 - Kosten: $\mathcal{O}(n^2)$
 - Tiefe: Unterscheide die Art der Aufsummierung:
 - Lineares Aufsummieren: $\mathcal{O}(n \log n)$
 - Baumartiges Aufsummieren: $\mathcal{O}(\log^2 n)$

Schnelleres Summieren: Carry-Save Addierer

 - Verbesserbar durch Carry-Save Addierer
 - Reduziert drei Eingabewerte zu zwei Ausgabewerten
 - Lösbar durch Hintereinandersetzen von Volladdierern, d.h. keine Carry Chain




$$\langle u \rangle + \langle v \rangle + \langle w \rangle = \langle c \rangle + \langle s \rangle$$

u_{n-1}	u_{n-2}	$\dots$	u_2	u_1	u_0
v_{n-1}	v_{n-2}	$\dots$	v_2	v_1	v_0
w_{n-1}	w_{n-2}	$\dots$	w_2	w_1	w_0
c_{n-1}	c_{n-2}	c_{n-3}	$\dots$	c_1	c_0
0	s_{n-1}	s_{n-2}	$\dots$	s_2	s_1
					s_0

Nutzung für Partialprodukte!

 
1. Serielle Lösung:

- Hintereinanderschalten von $(n - 2)$ CSavA-Addierern der Länge $2n$
 - Fasse n Partialprodukte zu zwei $2n$ -Bit-Worten zusammen
 - Addiere die $2n$ -Bit-Worte mit CLA
- **Kosten:** $\mathcal{O}(n^2)$
- **Tiefe:** $\mathcal{O}(n)$



 2. Baumartige Lösung:

- Neue Grundzelle (4-zu-2) zur Reduktion von vier $2n$ -Bit Eingabeworten zu zwei Ausgabeworten, bestehend aus zwei CSavA
- Baumartiges Zusammenfassen der Partialprodukte mit 4-zu-2-Bausteinen zu zwei $2n$ -Bit-Worten
- Addiere die $2n$ -Bit-Worte mit CLA
- **Kosten:** $\mathcal{O}(n^2)$
- **Tiefe:** $\mathcal{O}(\log n)$



Aufbau einer ALU

Definition (n-Bit ALU):


Eine n -bit Arithmetic Logic Unit (ALU) ist ein Schaltkreis zur Berechnung von arithmetischen und logischen Funktionen mit

- zwei n -Bit Operanden a, b ,
- einem Eingangsübertrag c
- einem m -Bit select Eingang, der die auszuführende Funktion auswählt
- einem $n + 1$ -Bit Ausgang s

Aufbau einer ALU (2)

Beispiel für ALU mit acht Funktionen: 3-bit *select*-Eingang

Funktionsnr.			ALU-Funktion
s_2	s_1	s_0	
0	0	0	$(0, \dots, 0)$
0	0	1	$[b]_2 - [a]_2$
0	1	0	$[a]_2 - [b]_2$
0	1	1	$[a] + [b] + c$
1	0	0	$a \oplus b = (a_{n-1} \oplus b_{n-1}, \dots, a_0 \oplus b_0)$
1	0	1	$a + b = (a_{n-1} + b_{n-1}, \dots, a_0 + b_0)$
1	1	0	$a \cdot b = (a_{n-1} \cdot b_{n-1}, \dots, a_0 \cdot b_0)$
1	1	1	$(1, \dots, 1)$

 

Mögliche Realisierungen einer ALU


Getrennte Schaltkreise

- Realisiere $2^m - 1$ unterschiedliche Funktionen $f_0, \dots, f_{2^m-1}$ durch getrennte Schaltkreise SK_i
- Wähle Funktion durch verallgemeinerten Multiplexer (siehe nächste Folie)

Gemeinsamer Schaltkreis

- Entwirf Schaltkreis mit gemeinsamer Behandlung ähnlicher Funktionen
- Beispiel auf übernächster Folie

 Realisierung der n -Bit-ALU (Einzelfunktionen getrennt)



Schaltungsrealisierung der n -Bit-ALU mit Überlappung von Einzelfunktionen

